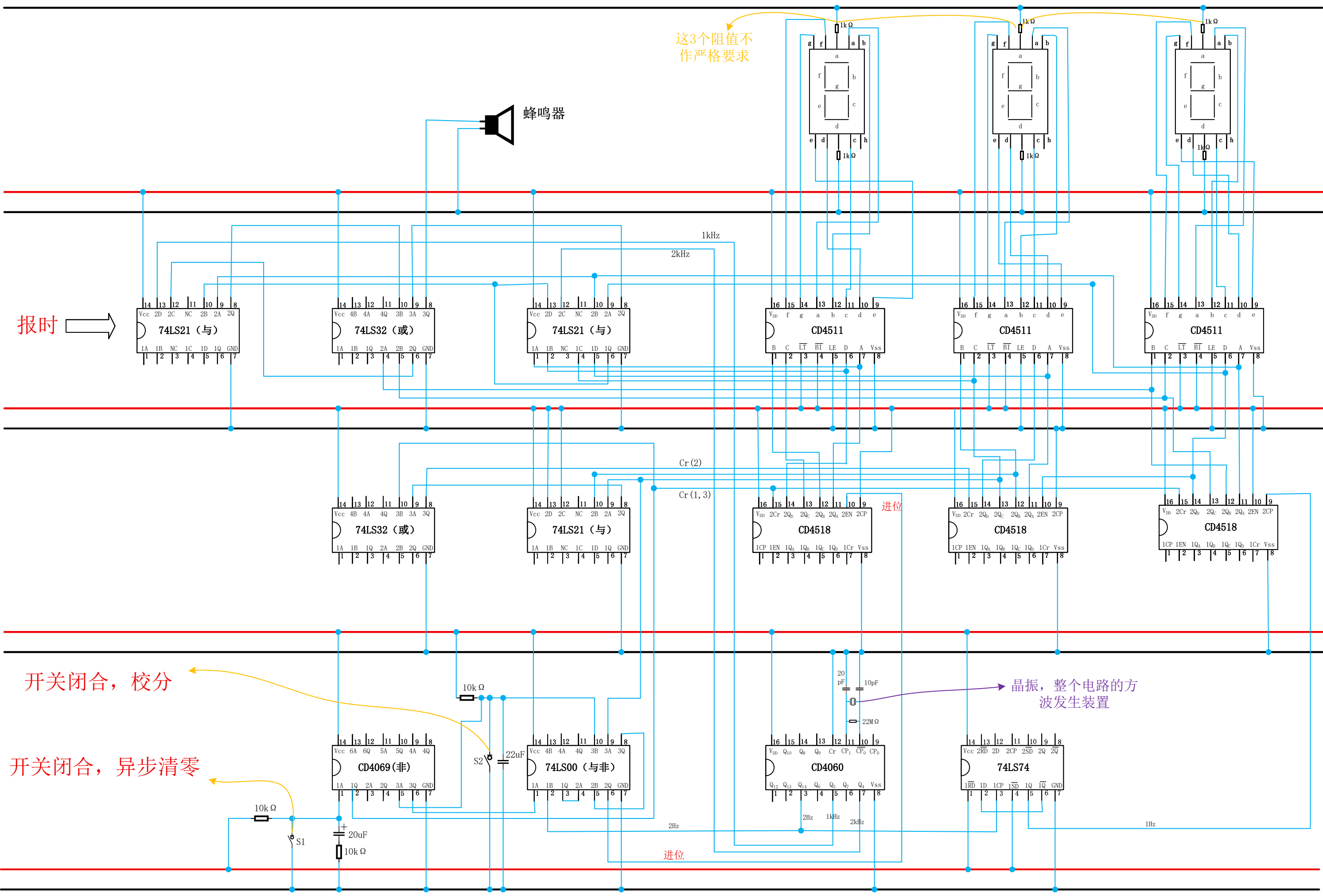




这3个阻值不作严格要求

报时

蜂鸣器

开关闭合, 校分

开关闭合, 异步清零

晶振, 整个电路的方波发生装置

进位

进位